

يتم توصيل المقاومة المجهولة على التوالي مع Arduino وهي تقنية شائعة في دوائر قياس المقاومات في الأنظمة المضمنة مثل، ويتم قياس الجهد عند نقطة المنتصف بينهما، knownResistor مقاومة معلومة مسبقاً 4700 أوم والتي تعرف هنا باسم